

Título do Experimento: “LuminoPot: Explorando a Luminosidade e a Corrente Elétrica”

Organizadores do Experimento no Site: Roger Broetto Rocha

Autores do Experimento: Roger Broetto Rocha

Autor do Roteiro: Roger Broetto Rocha


1. Introdução

O roteiro do experimento "LuminoPot" é um exemplo fascinante de um experimento de física que explora os princípios da eletricidade e da luz. Utilizando um potenciômetro como ferramenta, o objetivo é controlar a luminosidade de uma lâmpada ou LED, compreendendo os conceitos de resistência elétrica, corrente elétrica e a relação direta entre o potenciômetro e o brilho emitido pelo componente luminoso.

A capacidade de controlar a intensidade da luz é extremamente útil em várias aplicações práticas, desde sistemas de iluminação residencial até cenários teatrais e automotivos. Ao entender como um simples potenciômetro pode ser utilizado para ajustar o brilho com precisão, somos capazes de compreender os princípios fundamentais da eletricidade, incluindo a variação da resistência e seu impacto na passagem da corrente elétrica, e entender como esses conceitos se aplicam em nosso cotidiano.

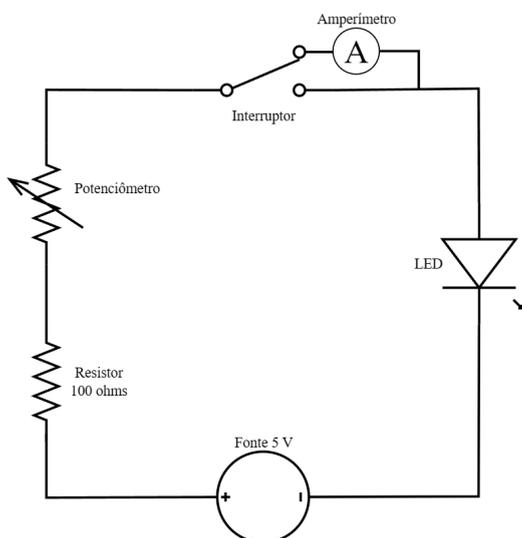2. Construção do Experimento

- Um pote ou caixinha
- Fonte 5 Volts(Carregador de celular)
- Led de 3 Volts(De preferência na cor Branca)
- Resistor de 100 Ohms
- Potenciômetro
- Ferro de solda e estanho
- Amperímetro
- Interruptor
- Dois parafusos



Utilizando os materiais citados, deve-se construir o circuito mostrado abaixo. Tomando os devidos cuidados, para evitar acidentes ao manipular o ferro de soldar. O experimento pode ser construído utilizando fontes de diferentes voltagens, porém é necessário dimensionar o resistor para a led ou lâmpada utilizada.

3. Roteiro demonstrativo para o professor

A realização desse experimento é bastante simples e envolve duas configurações distintas. Na primeira configuração, realizamos uma ligação direta do potenciômetro ao componente luminoso para observar os efeitos causados pela variação da resistência na intensidade da luminosidade. Nesse caso, não utilizamos o amperímetro.

Na segunda configuração, ligamos o amperímetro ao circuito. Ao girar o potenciômetro, iremos variar a resistência elétrica do circuito, o que resultará em mudanças na quantidade de corrente elétrica que flui pelo componente luminoso. Com essa configuração, além de observar a alteração na luminosidade, também poderemos visualizar a variação da corrente elétrica por meio do amperímetro.

Durante o experimento, exploraremos os conceitos elétricos relacionados a essa relação entre o potenciômetro, a resistência, a corrente elétrica e a luminosidade. Além disso, discutiremos as possíveis aplicações práticas desse controle de luminosidade e abordaremos as limitações e precauções de segurança a serem consideradas.

Essa experimentação nos permitirá compreender melhor como o potenciômetro influencia a luminosidade e a corrente elétrica, bem como sua relevância em diferentes contextos, como sistemas de iluminação personalizados e eficientes.

4. Roteiro investigativo

- Como a corrente elétrica influencia a luminosidade de uma lâmpada ou LED?
- Além do brilho, o que mais pode ser alterado quando ajustamos a corrente elétrica no circuito usando o potenciômetro?
- Qual é o papel do potenciômetro no controle da luminosidade? Como girar o potenciômetro afeta a corrente elétrica e, conseqüentemente, o brilho da lâmpada ou LED?
- Além do experimento em si, como o controle de luminosidade e a medição da corrente elétrica podem ser aplicados em situações práticas do dia a dia? Por exemplo, em economia de energia ou adaptação da iluminação em diferentes ambientes.
- Qual é a importância desse experimento para entendermos melhor a relação entre corrente elétrica e luminosidade? Como isso pode ser aplicado em projetos e tecnologias relacionadas à iluminação e dispositivos eletrônicos?
- Como podemos utilizar o conhecimento adquirido com esse experimento para otimizar o uso eficiente da iluminação em nossas casas, automóveis e outras áreas? Como podemos ajustar a luminosidade de forma personalizada para diferentes necessidades e preferências?